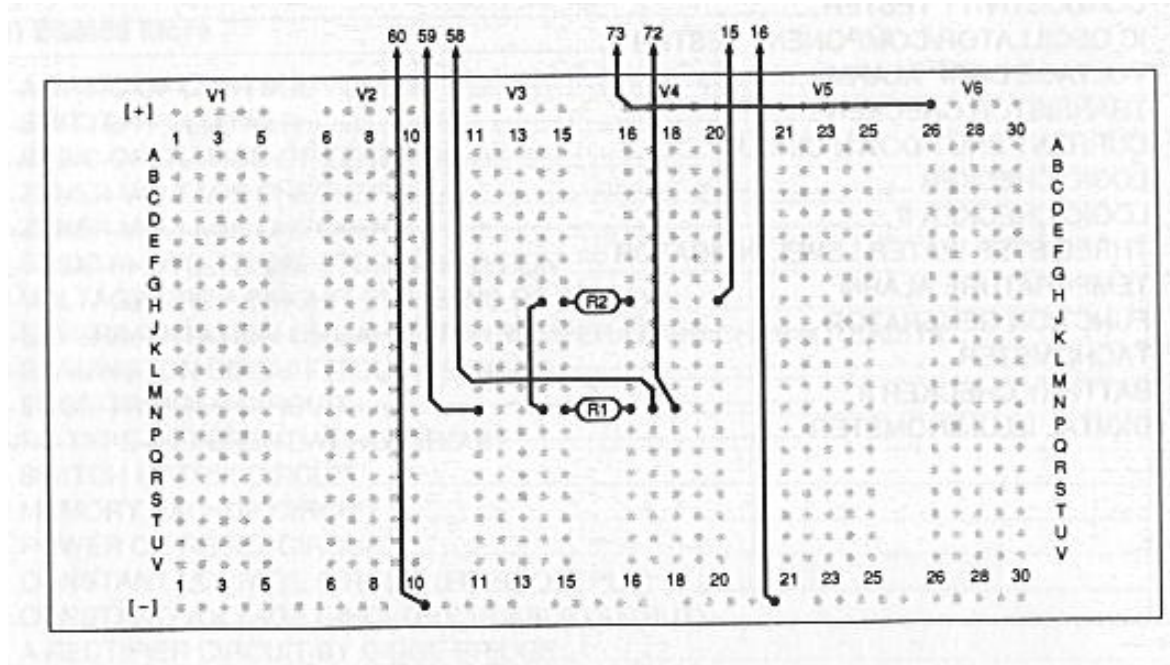




## 255. GYAKORLAT A TELJESÍTMÉNSZABÁLYOZÁS ALAPJA



Ennél a gyakorlatnál a **teljesítményszabályozó** működését tanulja meg.

A vezetékezés után forgassa a **teljesítményszabályozót** jobbra és kapcsolja be [ON] a készüléket. Ekkor az **1-es LED** kialszik. Majd lassan forgassa a **teljesítményszabályozót** balra, az **1-es LED** fényereje felerősödik a halványtól a legfényesebbig. Akkor lesz a legfényesebb, amikor a **szabályozó** eléri baloldali végállását.

A **teljesítményszabályozónak** három terminálja van. Ennél az áramkörnél a középső terminál feszültsége 0 és 9 V között változik, a **szabályozó** forgatása közben. A **teljesítményszabályozó** elforgatásával változtathatjuk a LED fényerejét, hangerőt, stb.

